浙江水学

本科实验报告

课程名称:	数字逻辑设计
姓 名:	王浩雄
学 院:	竺可桢学院
系:	混合班
专业:	计算机科学与技术
学 号:	3230106032
指导教师:	马德

2025 年 3 月 20 日

浙江大学实验报告

课程名称:	数字逻辑	实验类	₹型:				
实验项目名称:		变量译码器设计与应用					
学生姓名:	王浩雄	专业:	混合班	学号:	323010)6032	
同组学生姓名:		无		导老师:	马德_		
实验地点:	紫金港东	£ 4–509	实验	公日期:	2025 年 3	月 20 E	


一、 实验目的和要求

- ① 掌握变量译码器的的逻辑构成和逻辑功能;
- ② 用变量译码器实现组合函数;
- ③ 采用原理图设计电路模块;
- ④ 进一步熟悉 ISE 平台及下载实验平台物理验证。

二、 实验内容和原理

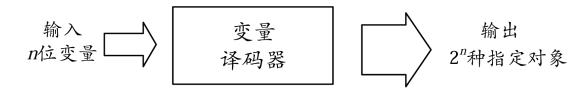1、实验背景

① 译码器:将一种输入编码转换成另一种编码的电路,即将给定的代码进行"翻译"并转换成指定的状态或输出信号(脉冲或电平);



② 74LS138: 一款广泛使用的 3-8 译码器集成电路,属于 TTL 逻辑系列。它通过 3 个二进制输入(A、B、C)的组合,将信号转换为 8 个独立的低电平有效输出 (Y0-Y7),每个输出对应一种输入状态。此外,74LS138 还配备了 3 个使能端(G1、G2A、G2B),用于控制译码器的工作状态。当使能端有效时,输入信号决定哪个输出为低电平,其余输出保持高电平;若使能端无效,则所有输出均为高电平。74LS138 在数字电路中常用于地址译码、存储器选择和多路复用等场景。

2、实验内容

- ① 原理图设计实现 74LS138 译码器模块
- ② 用 74LS138 译码器实现楼道灯控制

三、 主要仪器设备


- ① 装有 ISE 14.7 的计算机 1 台
- ② SWORD 开发板 1 套

四、 操作方法与实验步骤

- 1、原理图设计实现 74LS138 译码器模块
- ① 结合设计要求,给出本器件的真值表如下:

输之	λ.				输	出			
使能	变量								
GG _{2A} G _{2B}	CBA	Yo	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇
X11	XXX	1	1	1	1	1	1	1	1
OXX	XXX	1	1	1	1	1	1	1	1
100	000	0	1	1	1	1	1	1	1
100	001	1	0	1	1	1	1	1	1
100	010	1	1	0	1	1	1	1	1
100	011	1	1	1	0	1	1	1	1
100	100	1	1	1	1	0	1	1	1
100	101	1	1	1	1	1	0	1	1
100	110	1	1	1	1	1	1	0	1
100	111	1	1	1	1	1	1	1	0

② 新建 Schematic 文件,结合设计要求和真值表,绘制电路连接图如下:

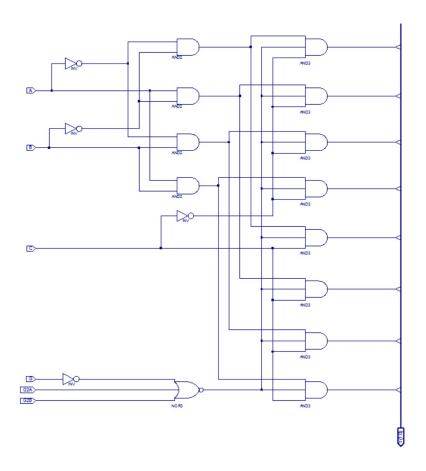

③ 由电路连接图生成的硬件描述代码如下:

```
module decoder_3_8(C, B, A, G, G2A,G2B, Y);
input wire A, B, C, G, G2A, G2B;
output wire [7:0] Y;

not node_0_0(A_n, A),
    node_0_1(B_n, B),
    node_0_2(C_n, C),
    node_0_3(G_n, G);

and node_1_0(D0, B_n, A_n),
    node_1_1(D1, B_n, A),
    node_1_2(D2, B, A_n),
    node_1_3(D3, B, A);

nor node_1_4(EN, G_n, G2A, G2B);

nand node_2_0(Y[0], EN, D0, C_n),
    node_2_1(Y[1], EN, D1, C_n),
    node_2_2(Y[2], EN, D2, C_n),
```

```
node_2_3(Y[3], EN, D3, C_n),
node_2_4(Y[4], EN, D0, C ),
node_2_5(Y[5], EN, D1, C ),
node_2_6(Y[6], EN, D2, C ),
node_2_7(Y[7], EN, D3, C );
endmodule
```


④ 新建仿真激励文件 sim. v 如下:

```
module sim;
   // Inputs
   reg C;
   reg B;
   reg A;
   reg G;
   reg G2A;
   reg G2B;
   wire [7:0] Y;
   // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
   decoder_3_8 uut (.C(C),.B(B),.A(A),.G(G),.G2A(G2A),.G2B(G2B),.Y(Y));
   integer i;
   initial begin
       // Initialize Input
       C = 0; B = 0; A = 0; G = 1; G2A = 0; G2B = 0;
       #50;
       for (i=0; i<=7;i=i+1) begin
            \{C,B,A\} = i;
           #50;
       end
       assign G = 0;
       assign G2A = 0;
       assign G2B = 0;
       #50;
       assign G = 1;
       assign G2A = 1;
       assign G2B = 0;
       #50;
       assign G = 1;
       assign G2A = 0;
```


```
assign G2B = 1;
    #50;
end
endmodule
```

⑤ 运行仿真,得到如下的仿真波形。结合真值表(上文已给出)进行分析,该 波形与预期相符,表明原理图绘制的正确性。

(注:由于显示问题,下图的变量名与波形没有对齐)

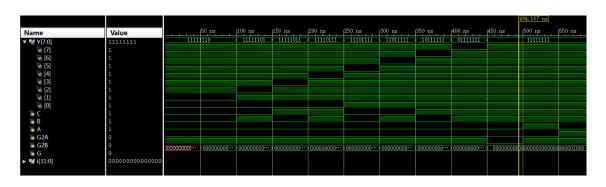

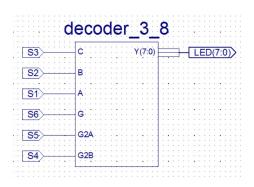⑥ 新建项目,新建 Schematic 文件,绘制用拨盘开关控制模块的输入,用 LED(7:0) 作为模块的输出,验证模块的功能。




⑦ 下板,按真值表(上文已给出)进行验证。得到如下的结果。该结果与真值表和仿真波形相符。


	输入信号:信号名称(对应的拨盘开关号)						
测试 组别	A (S[0])	B (S[1])	C (S[2])	G2B (S[3])	G2A (S[4])	G (S[5])	熄灭的 LED 灯编号
1	0	0	0	0	0	0	全亮
2	0	0	0	1	1	1	全亮
3	0	0	0	0	0	1	1
4	1	0	0	0	0	1	2
5	0	1	0	0	0	1	3
6	1	1	0	0	0	1	4
7	0	0	1	0	0	1	5
8	1	0	1	0	0	1	6
9	0	1	1	0	0	1	7
10	1	1	1	0	0	1	8
•••	(其它测试组别均与预期相符,此处省略)						


2

测试照片(节选):

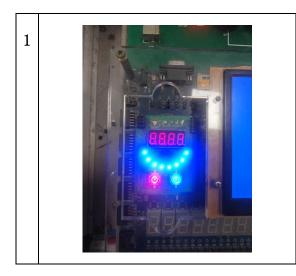




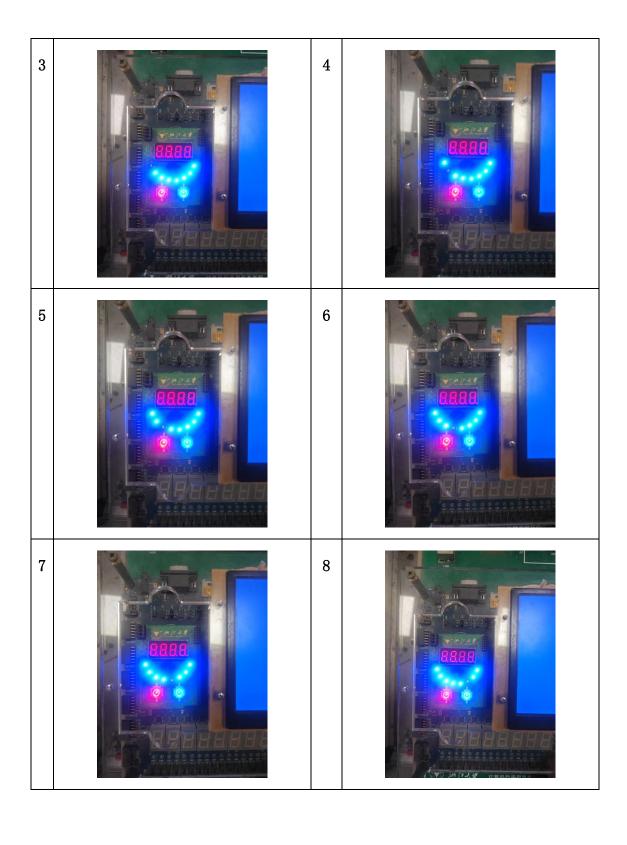

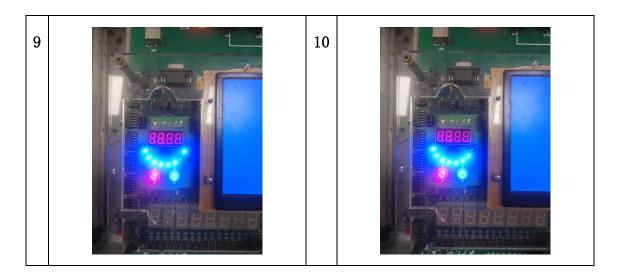


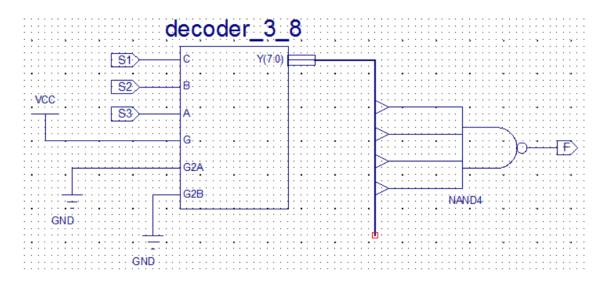2、用 74LS138 译码器实现楼道灯控制

① 新建 Schematic 文件,绘制电路连接图如下。其中,接入 NAND4 的信号为 Y[1]、 Y[2]、Y[4]、Y[7]。



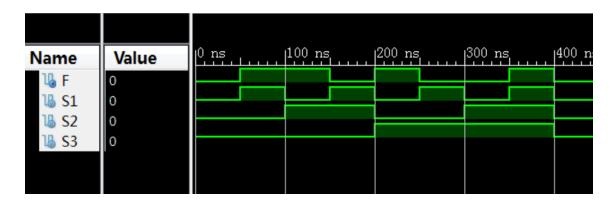
② 使用 Lab 4 的仿真激励文件,运行仿真,得到如下的仿真波形。该波形与预期相符,其规律可概括为:任意切换奇数次开关都会改变灯的开关状态,而任意切换偶数次开关不会改变灯的开关状态。



③ 下板,按真值表(上文已给出)进行验证。得到如下的结果。该结果与真值表和仿真波形相符。

测试组别	开关 1	开关 2 开关 3		LED		
1	断	断断		灭		
2	通	断		亮		
3	通	通 通 断		灭		
4	通	通	通	亮		
	(其它测试组别均与预期相符,此处省略)					

测试照片(节选):

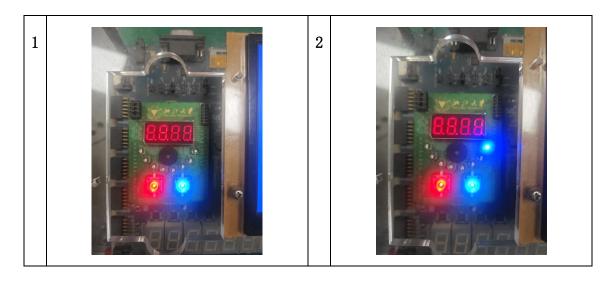

五、 实验结果与分析

(请见上方分析)

六、 讨论、心得

在本次实验中,我使用画图实现了74LS138译码器的设计,并成功通过仿真和上板验证的方式验证其正确性。同时,我在实验中初步接触了模块化设计的思想,将74LS138译码器封装为一个独立模块,并在其他工程中调用该模块,从而简化了开发流程,提高了设计的复用性和效率。